



Elektronički logički sklopovi i registri

1. Logički sklop NE izražava funkciju _____. Ako je na ulazu stanje 1, na izlazu će stanje biti _____. Logički sklop NE ima samo _____ ulaz i samo _____ izlaz.
2. Nacrtaј logički sklop NE.
3. Logički sklop NE prikaži tablicom istinitosti.
4. Logički sklop I izražava funkciju _____. Ima _____ ulaza i _____ izlaz. Na izlazu će biti vrijednost 1 samo ako oba ulaza imaju vrijednost _____.
5. Nacrtaј logički sklop I.
6. Logički sklop I prikaži tablicom istinitosti.
7. Logički sklop ILI izražava funkciju _____. Ima _____ ulaza i _____ izlaz. Na izlazu će biti vrijednost 1 ako je barem _____ od ulaza jednak 1.
8. Nacrtaј logički sklop ILI.
9. Logički sklop ILI prikaži tablicom istinitosti.